

# Lab #3 Ripple Carry Adder Design


Class : 00

201602004 박태현

## I. 실습 목적

### 8bit Ripple Carry Adder 의 설계

## II. Design procedure

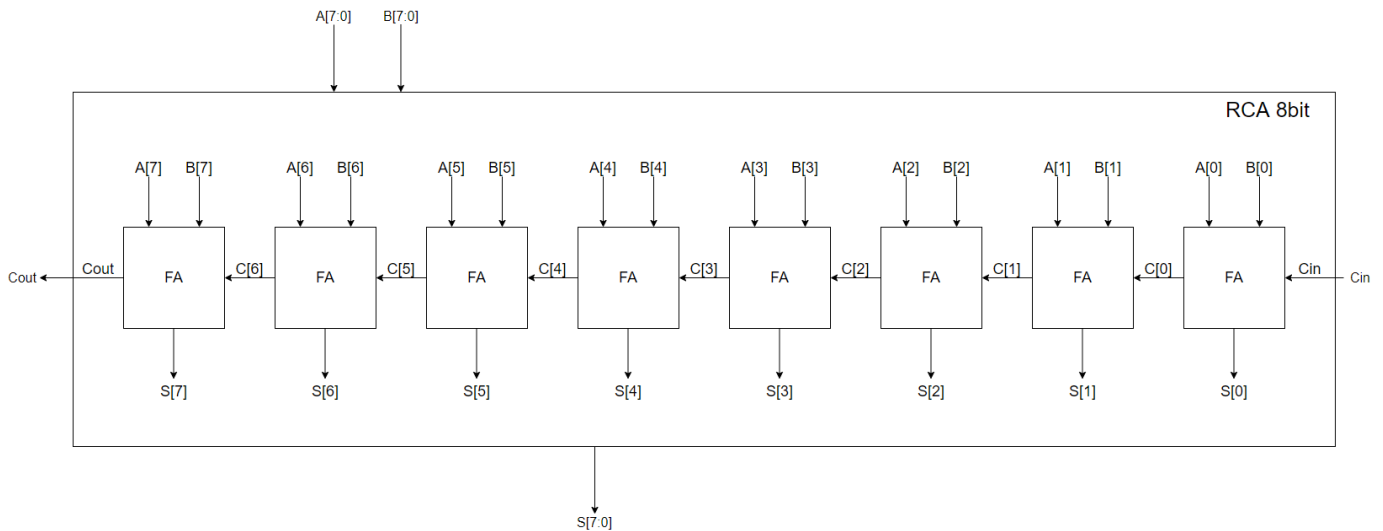

## III. Simulation

### - Full Adder

```
module FA(a, b, c, cout, sum);  
    input a,b,c;  
    output sum, cout;  
  
    assign {cout, sum} = a + b + c;  
endmodule
```

전가산기를 Dataflow Style로 작성하였습니다.

### - RCA 8 bit

```
module RCA8bit(x,y,cin,cout,s);  
    input [7:0] x,y;  
    input cin;  
  
    output [7:0] s;  
    output cout;  
  
    wire [6:0] c;  
  
    FA FA0 (.a(x[0]), .b(y[0]), .c(cin), .cout(c[0]), .sum(s[0]));  
    FA FA1 (.a(x[1]), .b(y[1]), .c(c[0]), .cout(c[1]), .sum(s[1]));  
    FA FA2 (.a(x[2]), .b(y[2]), .c(c[1]), .cout(c[2]), .sum(s[2]));  
    FA FA3 (.a(x[3]), .b(y[3]), .c(c[2]), .cout(c[3]), .sum(s[3]));  
    FA FA4 (.a(x[4]), .b(y[4]), .c(c[3]), .cout(c[4]), .sum(s[4]));  
    FA FA5 (.a(x[5]), .b(y[5]), .c(c[4]), .cout(c[5]), .sum(s[5]));  
    FA FA6 (.a(x[6]), .b(y[6]), .c(c[5]), .cout(c[6]), .sum(s[6]));  
    FA FA7 (.a(x[7]), .b(y[7]), .c(c[6]), .cout(cout), .sum(s[7]));  
  
endmodule
```

위에 그린 블록 다이어그램에 맞게 Structural Style로 전가산기를 연결시켜 주었습니다

- Test bench

```

module RCA8bit_tb;
    reg [7:0] x,y;
    reg cin;

    wire [7:0] s;
    wire cout;

    integer i;
    parameter iter = 1000;

    RCA8bit RCA8bit_0(.x(x), .y(y), .cin(cin), .cout(cout), .s(s));

    initial begin
        for(i = 0; i < iter; i = i + 1) begin
            x=$random;
            y=$random;
            cin=$random;
            #100;
        end
    end
endmodule

```

8bit 가산기에 입력 값을 랜덤으로 주어서 결과를 확인하도록 했습니다

- Waveform

|                  |        |       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------|--------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| /RCA8bit_tb/x    | -No... | 01... | 01110011 | 01111111 | 11110101 | 01110100 | 10100100 | 11101010 | 11100101 | 11011101 | 00001101 | 11100101 | 10011000 | 11100011 | 10111111 | 11000010 |
| /RCA8bit_tb/y    | -No... | 01... | 01100000 | 10010011 | 00111100 | 10111000 | 10110000 | 00100011 | 00110001 | 11101111 | 00110011 | 00111011 | 00010010 | 10101101 | 01100011 | 00001101 |
| /RCA8bit_tb/cin  | -No... |       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| /RCA8bit_tb/s    | -No... | 10... | 11010011 | 00010010 | 00110001 | 00101101 | 01010101 | 00001110 | 00010111 | 11001101 | 01000001 | 00100000 | 10101011 | 10010000 | 00100010 | 11001111 |
| /RCA8bit_tb/cout | -No... |       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

임의 값에 대해 적절한 결과를 내놓는지 확인을 해보았습니다.

#### IV. Evaluation

엑셀을 통해서 계산이 맞는지 확인해보았습니다

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A    | 01110011 | 01111111 | 11110101 | 01110100 | 10100100 | 11101010 | 11100101 | 11011101 | 00001101 | 11100101 | 10011000 | 11100011 | 10111111 | 11000010 |
| B    | 01100000 | 10010011 | 00111100 | 10111000 | 10110000 | 00100011 | 00110001 | 11101111 | 00110011 | 00111011 | 00010010 | 10101101 | 01100011 | 00001101 |
| CIN  | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        |
| SUM  | 11010011 | 00010010 | 00110001 | 00101101 | 01010101 | 00001110 | 00010111 | 11001101 | 01000001 | 00100000 | 10101011 | 10010000 | 00100010 | 11001111 |
| COUT | 0        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 1        | 0        |

해당 캡처 부분에 모든 결과가 일치하는 것을 확인했습니다

#### V. Discussions

FA를 통해서 여러 비트의 가산기를 만들 수 있다는 것을 알았습니다.

Waveform의 경우의 수가 256\*256\*2라서 모두 확인하기 어려운 점이 있었습니다

Lookahead 모듈을 장착한다면 계산이 O(1)에 끝날 수 있을 것 같습니다.