

Lab #8 ALU


Class : 00

201602004 박태현

## I. 실습 목적

### ALU 구현

## II. Design Procedure

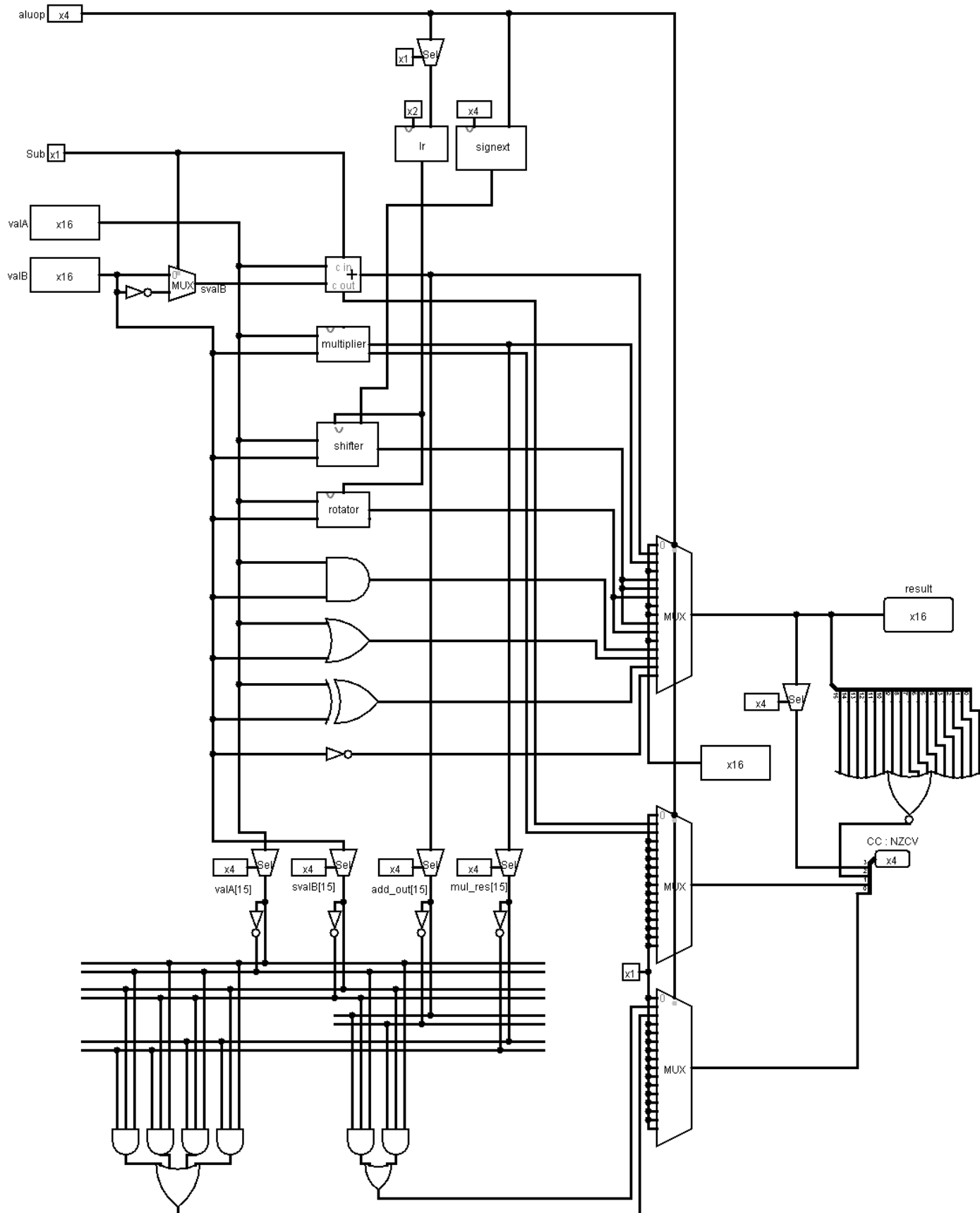

### III. Simulation

```
`define ADD 4'b0001
`define MUL 4'b0010
//`define SUB 4'b0001

`define ASR 4'b0100
`define LSR 4'b0101
`define RR 4'b0110

`define SHL 4'b1001
`define RL 4'b1010

`define AND 4'b1100
`define OR 4'b1101
`define XOR 4'b1110
`define NOT 4'b1111
```

ALU OP를 사전에 정의해주었습니다

```
module alu (valA, valB, aluop, sub, cc, result);
    input [15:0] valA;
    input [15:0] valB;
    input [3:0] aluop;
    input sub;

    output [3:0] cc;
    output [15:0] result;

    wire [15:0]
        and16b, or16b, xor16b, not16b, rotate_out,
        shift_out, add_out, svalB, result;
    wire lr, signext, add_co, mul_ov, shift_ov;
    wire [31:0] mul_res;

    wire [3:0] cc;
    wire N,Z,C,V;
```

입력값과 중간 와이어 그리고 출력값을 정해주었습니다

```

assign and16b = valA & valB;
assign or16b = valA | valB;
assign xor16b = valA ^ valB;
assign not16b = ~valB;

```

논리 게이트를 계산합니다

```

assign lr = (aluop[3:2] == 2'b10);
assign signext = (aluop == `ASR);
shifter shifter0 (valB, lr, signext, valA, shift_out);
rotator rotator0 (valB, lr, valA, rotate_out);

```

시프팅을 계산합니다

```

MUL16x16 mul0(valA, valB, mul_res, mul_ov);

assign svalB = sub ? ~valB : valB;
kogge_stone myAdder (valA, svalB, sub, add_co, add_out);

```

곱하기와 더하기를 계산합니다

```

assign result =
(aluop == `ADD) ? add_out :
(aluop == `AND) ? and16b :
(aluop == `OR) ? or16b :
(aluop == `XOR) ? xor16b :
(aluop == `NOT) ? not16b :
(aluop == `ASR) ? shift_out :
(aluop == `LSR) ? shift_out :
(aluop == `SHL) ? shift_out :
(aluop == `RL) ? rotate_out :
(aluop == `RR) ? rotate_out :
(aluop == `MUL) ? mul_res[15:0] : 16'bx;

```

계산 결과를 연산자에 맞게 MUX 해줍니다

```

assign N = result[15];
assign Z = ~result;

```

음수와 0 플래그를 계산합니다

```

assign C =
// Add
(aluop==`ADD) ? add_co :
// Multiply
(aluop==`MUL) ? mul_res[16] :
// default
1'b0;

```

더하기와 곱하기의 carry out을 계산합니다

```

assign V =
// Add
(aluop == `ADD) ?
( valA[15] & svalB[15] & ~add_out[15]) | // -a + -b = +c : 1 1 0
(~valA[15] & ~svalB[15] & add_out[15]) : // +a + +b = -c : 0 0 1
(aluop == `MUL) ?
( valA[15] & valB[15] & mul_res[15]) | // -a * -b = -c : 1 1 1
(~valA[15] & ~valB[15] & mul_res[15]) | // +a * +b = -c : 0 0 1
( valA[15] & ~valB[15] & ~mul_res[15]) | // -a * +b = +c : 1 0 0
(~valA[15] & valB[15] & ~mul_res[15]) : // +a * -b = +c : 0 1 0
// default
1'b0;

```

더하기 곱하기의 오버플로를 계산합니다

- Testbench

```

module alu_tb;

    reg [15:0] valA,valB;
    reg [3:0] aluop;
    wire [15:0] res;
    wire [3:0] cc;
    reg sub;

    alu alu0(valA,valB,aluop,sub,cc,res);

```

ALU를 만들고 연결해줍니다

initial begin

```
// ov
valA = 16'b0111_1111_1111_1111;
valB = 16'b0000_0000_0000_0001;
aluop = `ADD;
sub = 1'b0;
#10;
```

```
// zero over carry
valA = 16'b1000_0000_0000_0000;
valB = 16'b1000_0000_0000_0000;
aluop = `ADD;
sub = 1'b0;
#10;
```

```
valA = 16'b0000_0000_0000_1000;
valB = 16'b0000_0000_0000_1000;
aluop = `ADD;
sub = 1'b0;
#10;
valA = 16'b0000_0000_0111_1000;
valB = 16'b0000_0000_0000_1100;
aluop = `ADD;
sub = 1'b1;
#10;
valA = 16'b0001_1101_0111_1000;
valB = 16'b0111_1111_0100_1100;
aluop = `AND;
#10;
valA = 16'b0001_1101_0111_1000;
valB = 16'b0111_1111_0100_1100;
aluop = `OR;
#10;
valA = 16'b0001_1101_0111_1000;
valB = 16'b0111_1111_0100_1100;
aluop = `XOR;
#10;
```

```
valA = 16'b1001_1101_0111_1000;
valB = 16'b0000_0000_0000_1000;
aluop = `LSR;
#10;
valA = 16'b1001_1101_0111_1000;
valB = 16'b0000_0000_0000_1000;
aluop = `ASR;
#10;
valA = 16'b1001_1101_0111_1000;
valB = 16'b0000_0000_0000_1000;
aluop = `SHL;
#10;
valA = 16'b1001_1101_0111_1000;
valB = 16'b0000_0000_0000_0100;
aluop = `RL;
#10;
valA = 16'b1001_1101_0111_1000;
valB = 16'b0000_0000_0000_0100;
aluop = `RR;
#10;
valA = 16'b0000_0000_0000_1100;
valB = 16'b0000_0000_0000_0100;
aluop = `MUL;
#10;
```

각 계산을 한번씩 해보았습니다

IV. Evaluation

|                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                |      |  |                  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------|--|------------------|--|--|--|--|
| 0111111111111111  | 1000000000000000 | 000000000001000  | 000000000111000  | 0001110101111000  |                  |                  |                |      |  |                  |  |  |  |  |
| 0000000000000001  | 1000000000000000 | 000000000001000  | 000000000001100  | 0111111101001100  |                  |                  |                |      |  |                  |  |  |  |  |
| 0001              |                  |                  |                  | 1100              |                  | 1101             |                | 1110 |  | 1111             |  |  |  |  |
| 1000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000010000 | 0000000001101100 | 00011101010101000 | 0111111101111100 | 0110001000110100 | 10000000110011 |      |  |                  |  |  |  |  |
| 1001              | 0111             | 0000             | 0010             | 0000              |                  |                  | 1000           |      |  |                  |  |  |  |  |
|                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                |      |  |                  |  |  |  |  |
| 1001110101111000  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                |      |  | 0000000000001100 |  |  |  |  |
| 00000000000001000 |                  |                  |                  |                   |                  | 0000000000000100 |                |      |  |                  |  |  |  |  |
| 0101              | 0100             | 1001             | 1010             | 0110              | 0010             |                  |                |      |  |                  |  |  |  |  |
| 0000000010011101  | 111111110011101  | 0111100000000000 | 1101011110001001 | 1000100111010111  | 0000000000110000 |                  |                |      |  |                  |  |  |  |  |
| 0000              | 1000             | 0000             | 1000             |                   | 0000             |                  |                |      |  | 0000             |  |  |  |  |
|                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                |      |  |                  |  |  |  |  |

각 연산을 한번씩 해보았습니다

|      |
|------|
| 120  |
| 12   |
| 108  |
| 0010 |
|      |

빼기

|      |
|------|
| 12   |
| 4    |
| 48   |
| 0000 |

12 \* 4 = 48

AND

|                  |
|------------------|
| 0001110101111000 |
| 0111111101001100 |
| 0001110101001000 |
| 0000             |
|                  |
| 1100             |

OR

|                  |
|------------------|
| 0001110101111000 |
| 0111111101001100 |
| 0111111101111100 |
| 0000             |
|                  |
| 1101             |

XOR

|                  |
|------------------|
| 0001110101111000 |
| 0111111101001100 |
| 0110001000110100 |
| 0000             |
|                  |
| 1110             |

NOT

|                  |  |
|------------------|--|
|                  |  |
|                  |  |
| 0111111101001100 |  |
| 1111             |  |
| 1000000010110011 |  |
| 1000             |  |
|                  |  |
|                  |  |

LSR

|                  |  |
|------------------|--|
| 1001110101111000 |  |
| 0000000000001000 |  |
| 0000000010011101 |  |
| 0000             |  |

ASR

|                  |  |
|------------------|--|
| 1001110101111000 |  |
| 0000000000001000 |  |
| 111111110011101  |  |
| 1000             |  |

SHL

|                  |  |
|------------------|--|
| 1001110101111000 |  |
| 0000000000001000 |  |
| 0111100000000000 |  |
| 0000             |  |

RL

|                  |  |
|------------------|--|
| 1001110101111000 |  |
| 000000000000100  |  |
| 1101011110001001 |  |
| 1000             |  |

RR

|                  |  |
|------------------|--|
| 1001110101111000 |  |
| 000000000000100  |  |
| 1000100111010111 |  |
| 1000             |  |

## V. Discussion

여러 모듈을 이어서 하나를 만드는 것이 생각보다 헛갈렸습니다

만들고보니 MUX 입력이 남는데 어떻게 하면 좋을지 잘 모르겠습니다