

Lab #4 Finite State Machine

Class : 00

201602004 박태현

I. 실습 목적

밀리 머신과 무어 머신의 설계

II. Design procedure


밀리 머신의 상태 전이도

현재 상태	입력	다음 상태	출력
INITIAL	1	I1	0
	0	O1	0
I1	1	I2	0
	0	O1	0
I2	1	I3	0
	0	O1	0
I3	1	I3	1
	0	O1	0
O1	1	I1	0
	0	O2	0
O2	1	I1	0
	0	O3	0
O3	1	I1	0
	0	O3	1


무어 머신의 상태 전이도

현재 상태	입력	다음 상태	출력
INITIAL	1	I1	0
	0	O1	
I1	1	I2	0
	0	O1	
I2	1	I3	0
	0	O1	
I3	1	I4	0
	0	O1	
I4	1	I4	1
	0	O1	
O1	1	I1	0
	0	O2	
O2	1	I1	0
	0	O3	
O3	1	I1	0
	0	O4	
O4	1	I1	1
	0	O4	

밀리 머신의 상태 다이어그램

 

무어 머신의 상태 다이어그램

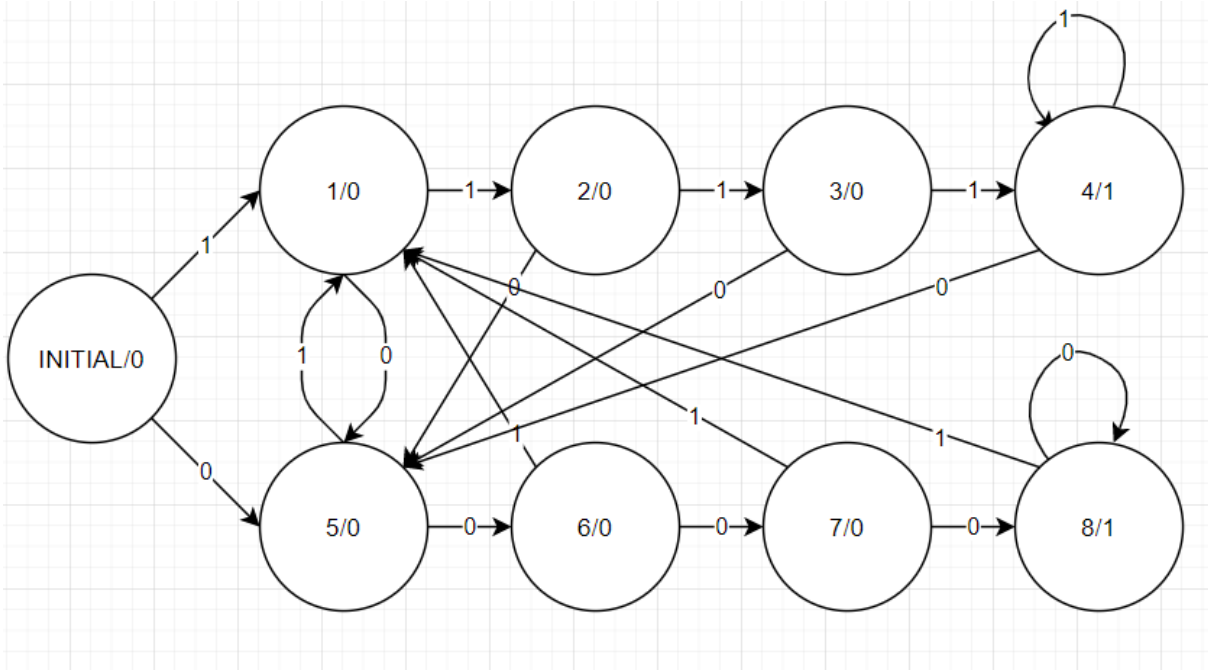

III. Simulation

- Mealy Machine

```

`define INIT 3'b000
`define I1 3'b001
`define I2 3'b010
`define I3 3'b011
`define O1 3'b100
`define O2 3'b101
`define O3 3'b110

module mealy(nRESET, CLK, in, out);
    input nRESET, CLK, in;
    output out;
    reg [2:0] curState, nextState;
    reg out;

    always @ (posedge CLK or negedge nRESET)
        if (!nRESET) curState <= `INIT;
        else curState <= nextState;

    always @ (curState or in)
        casex(curState)
            `INIT:
                if (in == 1) begin
                    nextState = `I1;
                    out = 1'b0;
                end
            else begin
                nextState = `O1;
                out = 1'b0;
            end
        endcase
end

```

상태를 미리 define으로 정의를 해두고 클럭과 리셋에 맞춰 state를 업데이트 하도록 설계했습니다. 그리고 현재 상태 또는 입력이 변할 경우 다음 상태와 출력을 변하도록 했습니다.

```

    end
    // ONE to THREE to process 1s
`I1:
    if (in == 1) begin
        nextState = `I2;
        out = 1'b0;
    end
    else begin
        nextState = `O1;
        out = 1'b0;
    end
`I2:
    if (in == 1) begin
        nextState = `I3;
        out = 1'b0;
    end
    else begin
        nextState = `O1;
        out = 1'b0;
    end
`I3:
    if (in == 1) begin
        nextState = `I3;
        out = 1'b1;
    end
    else begin
        nextState = `O1;
        out = 1'b0;
    end

    end
    // FOUR to SIX to process 0s
`O1:
    if (in == 0) begin
        nextState = `O2;
        out = 1'b0;
    end
    else begin
        nextState = `I1;
        out = 1'b0;
    end
`O2:
    if (in == 0) begin
        nextState = `O3;
        out = 1'b0;
    end
    else begin
        nextState = `I1;
        out = 1'b0;
    end
`O3:
    if (in == 0) begin
        nextState = `O3;
        out = 1'b1;
    end
    else begin
        nextState = `I1;
        out = 1'b0;
    end
    default: begin
        nextState = `INIT;
        out=1'b0;
    end
end

```

상태 전이도에서 설계한 대로 각 state에서 (curState, in) 입력에 맞추어 (nextState, out)을 변경해주었습니다.

- Moore Machine

```

always @ (curState or in)
  casex(curState)
    `INIT: begin
      if (in == 1) nextState = `I1;
      else nextState = `O1;
      out = 1'b0;
    end
    // ONE to FOUR to process 1s
    `I1: begin
      if (in == 1) nextState = `I2;
      else nextState = `O1;
      out = 1'b0;
    end
    `I2: begin
      if (in == 1) nextState = `I3;
      else nextState = `O1;
      out = 1'b0;
    end
    `I3: begin
      if (in == 1) nextState = `I4;
      else nextState = `O1;
      out = 1'b0;
    end
    `I4: begin
      if (in == 1) nextState = `I4;
      else nextState = `O1;
      out = 1'b1;
    end
    end

    ----
    // FIVE to EIGHT to process 0s
    `O1: begin
      if (in == 0) nextState = `O2;
      else nextState = `I1;
      out = 1'b0;
    end
    `O2: begin
      if (in == 0) nextState = `O3;
      else nextState = `I1;
      out = 1'b0;
    end
    `O3: begin
      if (in == 0) nextState = `O4;
      else nextState = `I1;
      out = 1'b0;
    end
    `O4: begin
      if (in == 0) nextState = `O4;
      else nextState = `I1;
      out = 1'b1;
    end
    default: begin
      nextState = `INIT;
      out = 1'b0;
    end
  end
end

```

무어 머신도 상태 전이도에 맞게 각 상태를 변경시켜주었습니다. (curState, in)에 맞게 nextState를 정의해주었습니다. nextState에 따른 out이 나오도록 했습니다.

밀리머신과 무어머신 모두 default 케이스를 통해 래치 합성을 방지했습니다

- Test bench

```

`timescale 1ns / 10ps

module FSM_tb;

  reg CLK, nRESET, in;
  wire out;

  integer i;
  parameter iter = 100;

  always
    #2.5 CLK = ~CLK;

  moore imoore(nRESET, CLK, in, out);
  //mealy imealy(nRESET, CLK, in, out);

  initial begin
    $dumpvars;
    CLK = 1'b1;
    nRESET = 1'b1;


    #5 nRESET = 1'b0;
    #5 nRESET = 1'b1;
    for(i = 0; i < iter; i = i + 1)
      #5 in = $random;
    $finish;
  end
end

```


클럭이 2.5ns마다 뒤집어지므로 5ns마다 1클럭이 진행되도록 했습니다. 테스트를 시작하면 리셋을 주어 값을 INITIAL로 초기화 시키고, 임의의 값을 클럭에 맞추어 주었습니다.

밀리 머신의 경우 글리치가 발생하는 문제가 있다는 것도 확인을 했습니다.


무어 머신

 

리셋이 들어오고 잘 초기화가 된 것을 확인했습니다

 

 연속된 1 입력이 4개 들어오고 그 다음 사이클부터 총 3개의 사이클에서 out이 1로 출력된 것을 확인했습니다



연속된 0 입력이 4개 들어오고 그 다음 사이클에 out으로 1이 출력된 것을 확인했습니다

V. Discussions

밀리 머신과 무어 머신의 차이점을 알 수 있었습니다

무어 머신이 상태에 따른 출력값을 내보내서 한 사이클 늦게 결과가 나온다는 것을 알았습니다

밀리 머신이 입력값과 상태의 동기화로 인해 출력에서 글리치가 발생할 수 있다는 것을 알았습니다

상태 전이도를 그리지 않고 먼저 다이어그램을 그려서 헛갈렸습니다. 상태 전이도를 먼저 그렸으면 더 수월하게 과제를 할 수 있었을 것 같습니다